



ADI (Analog Devices, Inc.)

LT1227CN8#PBF

モデル:	LT1227CN8#PBF
メーカー/ブランド:	ADI (Analog Devices, Inc.)
製品の説明	IC VIDEO CURRNT FEEDBCK AMP 8DIP
データベース:	LT1227CN8#PBF.pdf
RoHのステータス	鉛フリー/ RoHS準拠
在庫状況	20096 pcs stock
配達場所	香港
輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

見積もりをリクエストする

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。

LT1227CN8#PBFの仕様

モデル	LT1227CN8#PBF
メーカー	ADI (Analog Devices, Inc.)
説明	IC VIDEO CURRNT FEEDBCK AMP 8DIP
フリーステータス/ ROHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
在庫あり	20096 pcs
データシート	LT1227CN8#PBF.pdf
電圧 - 電源、シングル/デュアル (±)	4 V ~ 30 V, ±2 V ~ 15 V
サブライヤデバイスパッケージ	8-PDIP
スルーレート	1100 V/μs
シリーズ	-
パッケージング	Tube
パッケージ/ケース	8-DIP (0.300", 7.62mm)
出力タイプ	-
他の名前	LT1227CN8PBF
回路の数	1
装着タイプ	Through Hole
水分感受性レベル (MSL)	1 (Unlimited)
鉛フリーステータス/ ROHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
詳細な説明	Video Amp, 1 Current Feedback 8-PDIP
電流 - 供給	10mA
電流 - 出力/チャンネル	60mA
ベース部品番号	LT1227
アプリケーション	Current Feedback
-3DB帯域幅	140MHz

関連ラベル

ADI (Analog Devices, Inc.) LT1227CN8#PBF	LT1227CN8#PBFディストリビュータ	LT1227CN8#PBFサプライヤー
LT1227CN8#PBFの価格	LT1227CN8#PBFの写真	LT1227CN8#PBFイメージ
LT1227CN8#PBF PDFデータシート	LT1227CN8#PBFデータシートをダウンロード	LT1227CN8#PBFデータシート
LT1227CN8#PBF在庫	LT1227CN8#PBFを購入する	ADI (Analog Devices, Inc.)を購入する
ADI (Analog Devices, Inc.) LT1227CN8#PBF	ADI (Analog Devices, Inc.)サプライヤー	ADI (Analog Devices, Inc.)ディストリビュータ
ADI (Analog Devices, Inc.) LT1227CN8#PBF	AD LT1227CN8#PBF	ADI (Analog Devices, Inc.) LT1227CN8#PBF
Analog Devices Inc. LT1227CN8#PBF	Analog Devices, Inc. LT1227CN8#PBF	

関連商品

<p>LT1226CS8#TRPBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC OPAMP GP 1GHZ 8SO 在庫: 23483 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LT1227CS8#TRPBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC VIDEO CURRNT FEEDBCK AMP 8SOIC 在庫: 24154 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LT1225CS8#PBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC OPAMP GP 150MHZ 8SO 在庫: 29270 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LT1228CS8#TRPBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC OPAMP CFA 100MHZ 8SO 在庫: 9769 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LT1227CS8#PBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC VIDEO CURRNT FEEDBCK AMP 8SOIC 在庫: 17395 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LT1228CS8#PBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC OPAMP CFA 100MHZ 8SO 在庫: 12296 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LT1228CN8#PBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC OPAMP CFA 100MHZ 8DIP 在庫: 11535 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LT1225CN8#PBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC OPAMP GP 150MHZ 8DIP 在庫: 35176 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LT1227MJ8 メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC AMP CFA VIDEO 140MHZ CERDIP 在庫: 5282 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LT1226CS8#PBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC OPAMP GP 1GHZ 8SO 在庫: 15554 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LT1226CN8#PBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC OPAMP GP 1GHZ 8DIP 在庫: 18539 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LT1225CS8#TRPBF メーカー: ADI (Analog Devices, Inc.) 説明: IC OPAMP GP 150MHZ 8SO 在庫: 30055 pcs</p> <p>RFQ</p>